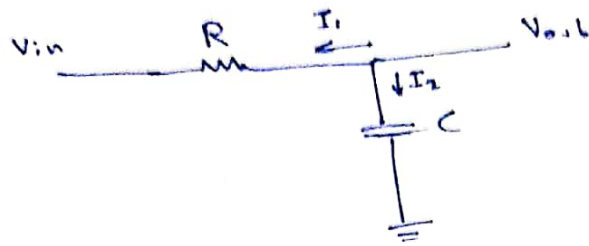


Low Pass Filter



using Kirchhoff's Law

$$\frac{V_{out} - V_{in}}{R} + C \frac{d(V_{out} - 0)}{dt} = 0$$

$$\frac{V_{out} - V_{in}}{R} + C \frac{dV_{out}}{dt} = 0$$

fourier: $\frac{V_{out}(j\omega) - V_{in}(j\omega)}{R} + C j\omega V_{out}(j\omega) = 0$

$$\text{or } V_{out}(j\omega) \left[\frac{1}{R} + C j\omega \right] = \frac{V_{in}(j\omega)}{R}$$

$$\text{or } V_{out}(j\omega) = \frac{V_{in}(j\omega)}{1 + RCj\omega}$$

$$\therefore H(j\omega) = \frac{1}{1 + RCj\omega} = \frac{1 - RCj\omega}{1 + R^2 C^2 \omega^2}$$

$$\therefore |H(j\omega)| = \frac{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}}{1 + R^2 C^2 \omega^2} = \frac{1}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}}$$

$$\angle H(j\omega) = \tan^{-1} [-RCj\omega] = -\tan^{-1}[RC\omega]$$